





number of transistors

8 + 16 + 26 + 38 per CLA

$$(88) \cdot 4 = 256 \text{ Transistors}$$

gate Delay

$$2 \cdot 4 = 8 \text{ gate delay}$$